

Current Mirror and Amplifier

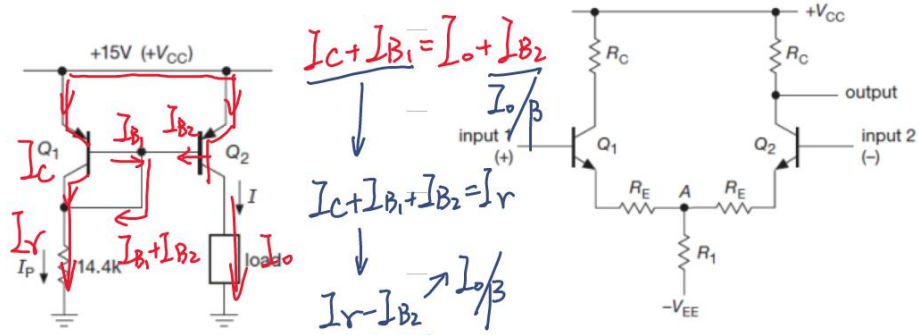



Figure 2.58. Programming current-mirror current.

Figure 2.63. Classic transistor differential amplifier.

$$I_r - I_O/\beta = I_O + I_O/\beta$$


$$\Rightarrow I_r = I_O (1 + \frac{2}{\beta})$$

Brushless Motor speed Controller

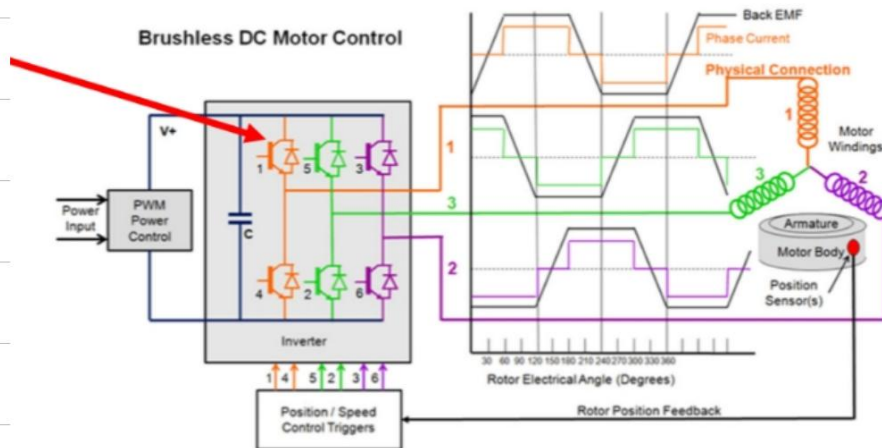

日期: /

Operational Amplifier

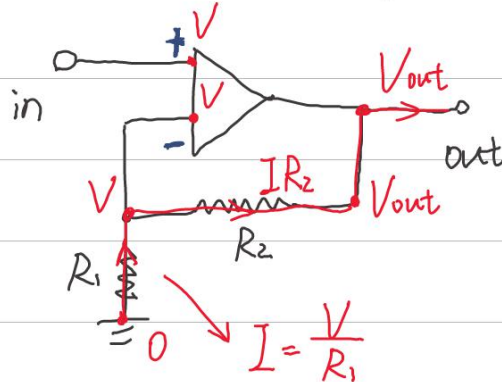


$$\Sigma_{in} = \infty$$

$$G = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$V_{out} = V + \frac{V}{R_1} R_2$$

$$= V \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$


Inverting Amplifier

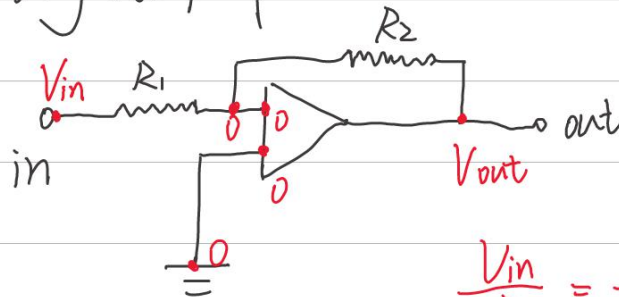

$$\frac{V_{in}}{R_1} = - \frac{V_{out}}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = - \frac{R_2}{R_1}$$

应用

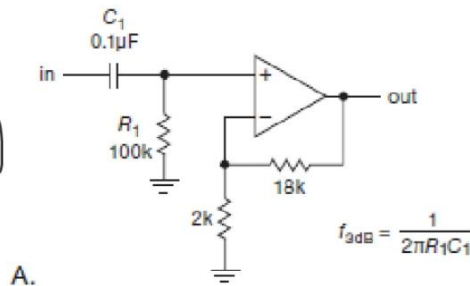


A.

AC signal

没有高频能通过

日期: /

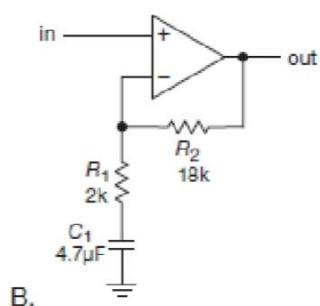

B.

直流交流都通过
只有交流被放大

DC Biased AC signal



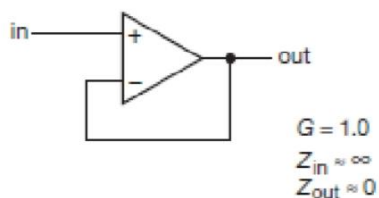


Figure 4.8. Op-amp follower.


等额

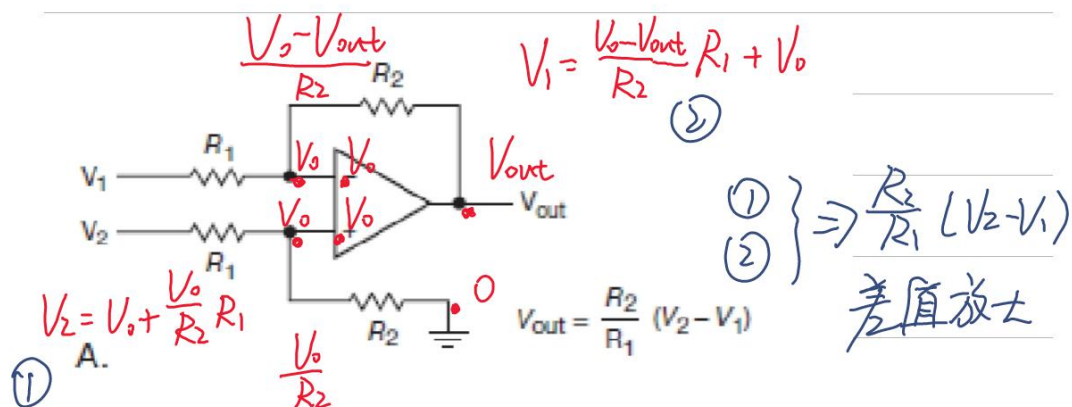

日期: / /

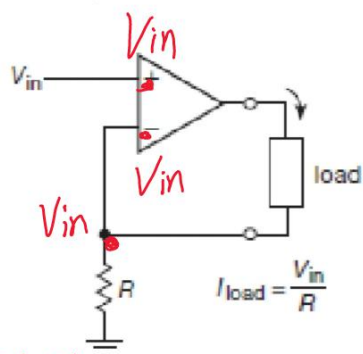


电流源

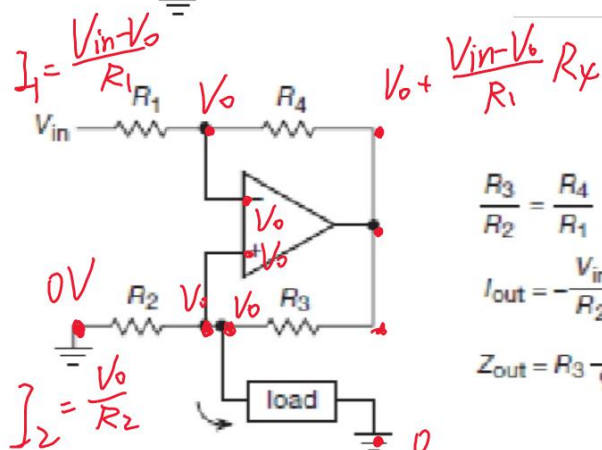

$$\frac{R_3}{R_2} = \frac{R_4}{R_1}$$

$$I_{out} = -\frac{V_{in}}{R_2}$$
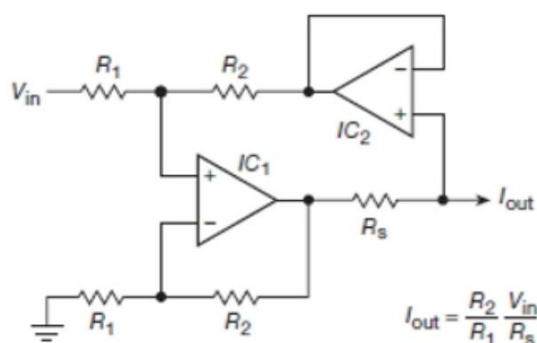
$$Z_{out} = R_3 \frac{100\%}{\% \text{ mismatch}}$$



$$I_{out} = \frac{R_2}{R_1} \frac{V_{in}}{R_s}$$

日期: / /

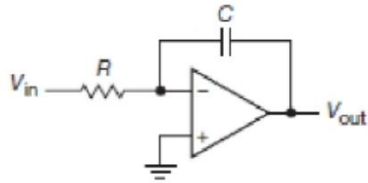


Figure 4.16. Integrator.

$$V_{in}/R = -C(dV_{out}/dt)$$

$$V_{out}(t) = -\frac{1}{RC} \int V_{in}(t) dt + \text{const.}$$


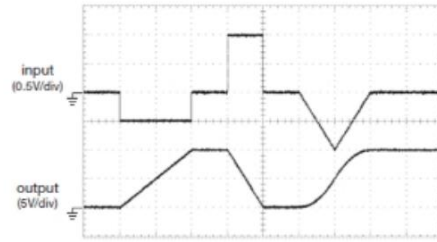


Figure 4.17. Integrator waveforms. The output can go anywhere it wants to, unlike our simple RC "integrator" of §1.4.4. Horizontal: 10 ms/div.

积分电路

理想运放电路分析

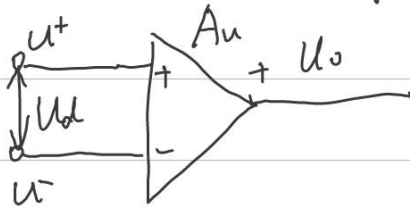

$$\begin{aligned} u_o &= A_u (u^+ - u^-) \\ &= A_u u_d \end{aligned}$$

- ① 输入端相当于断路
- ② 两输入端等电位
- ③ 一方接地, 另一方相当于接地