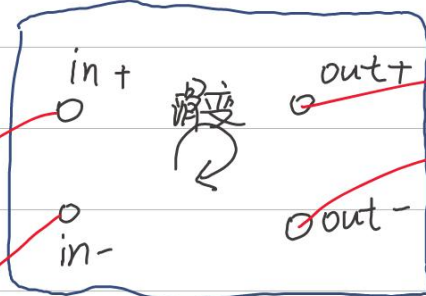


LAB and ADDITION


日期: /

DC-DC


① 使用



② 结构

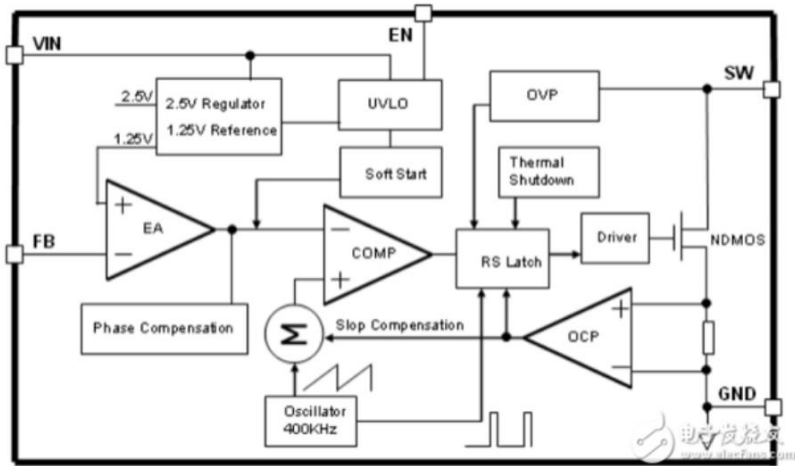

L298N

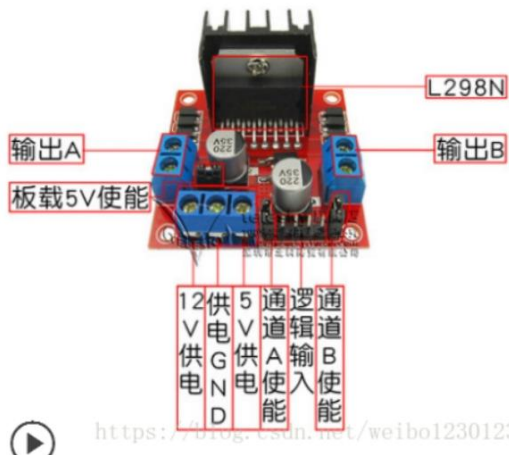


<https://blog.csdn.net/weibo1230123>

日期: /


无刷电机 AB、AC、BC、BA、CA、CB

A → B

三相两极

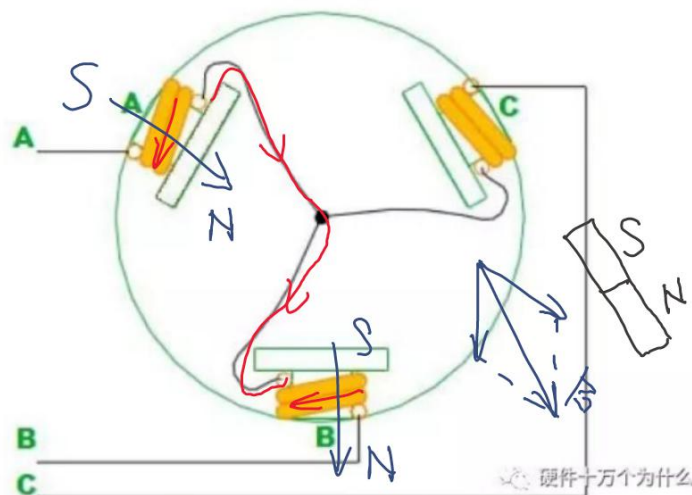

A → C

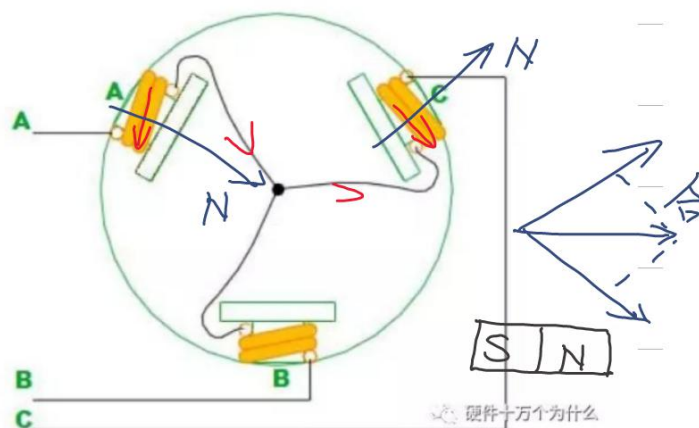

每一次转 60°

日期: /


三相九绕组之极

3 pole pairs



9 coils


(a) 电机定子与转子结构

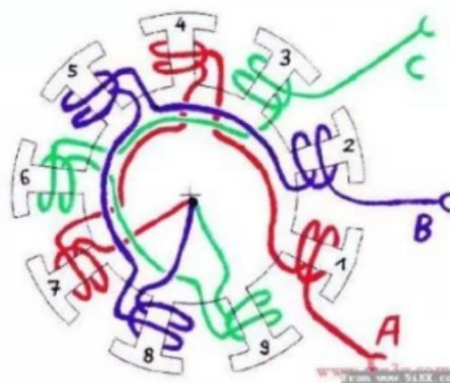

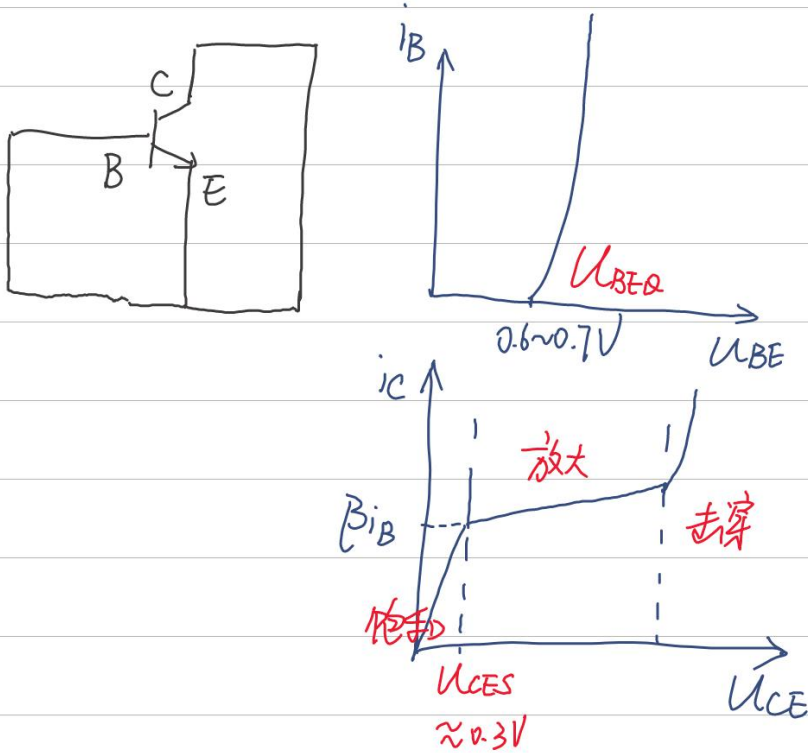
(b) 绕组联结方式 (摘自 SIMIX 论坛)

日期: /

{ 双极结型 transistor 电流控制
场效应 transistor 电压控制 }




等效模型

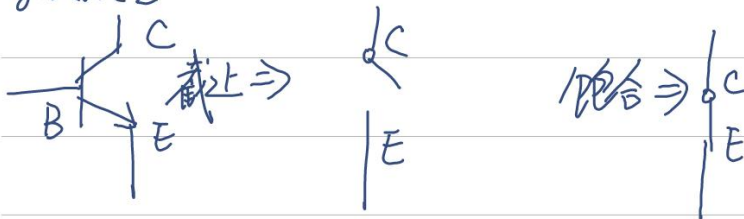


日期: /

放大 \Rightarrow

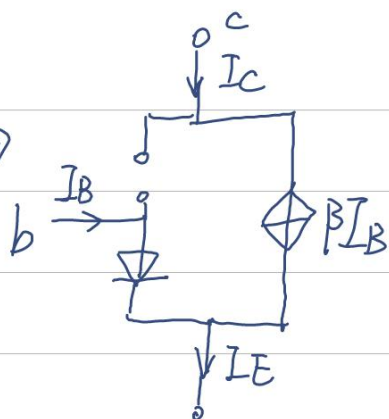

直流 or 大信号

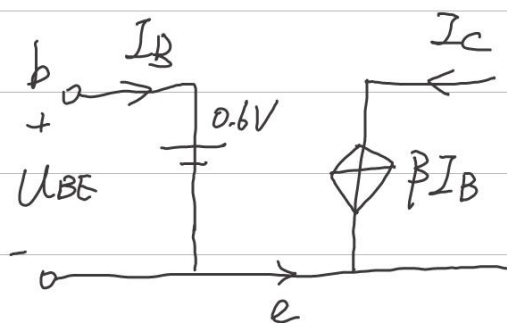



微变 \approx 换 $0.6V$

LECTURE

日期: /


Application of BJT

① Pulse Generator

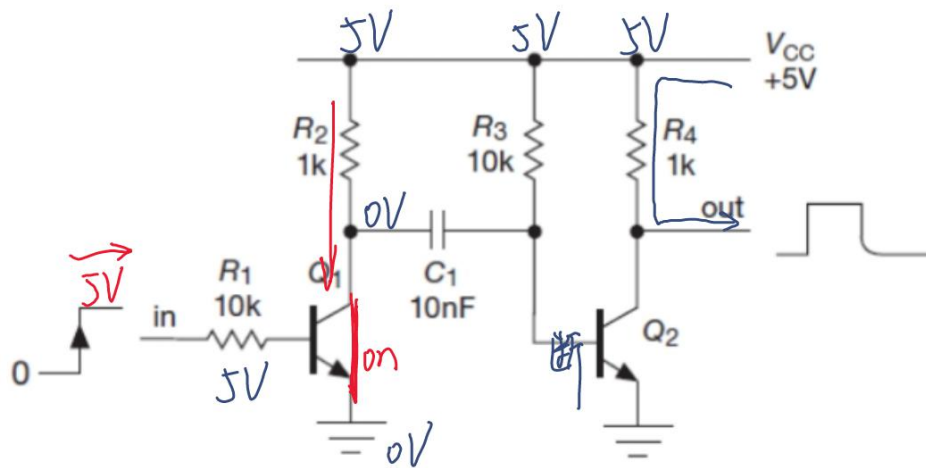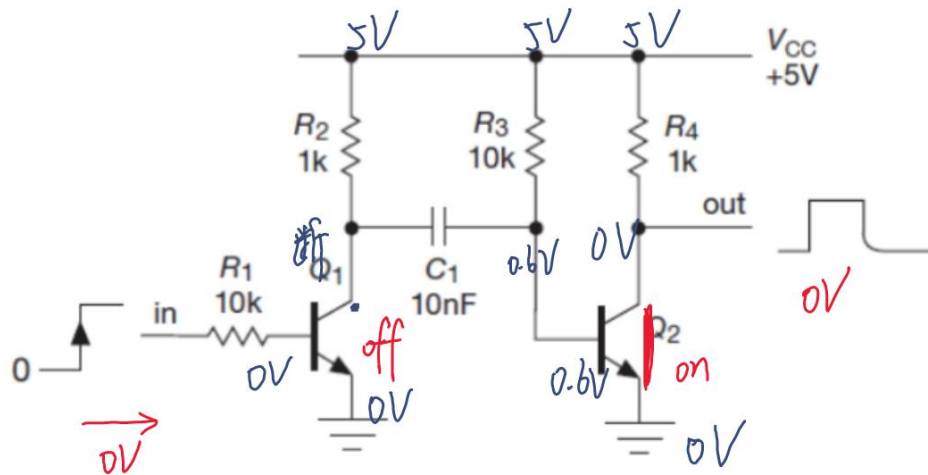

日期: /

Emitter Follower and Impedance

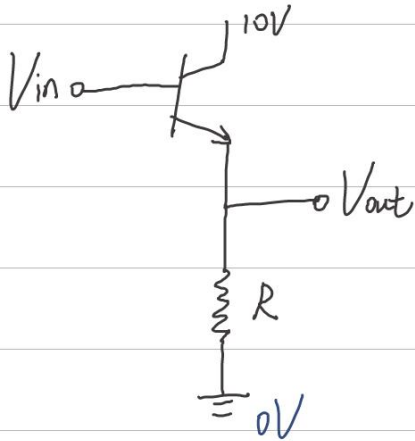



$$\Delta I_E = \Delta V_B / R$$

$$\Delta I_B = \frac{1}{\beta+1} \Delta I_E = \frac{\Delta V_B}{(\beta+1)R}$$


$$Z_{in} = (\beta+1) Z_{load}$$

$$Z_{out} = \frac{Z_{source}}{\beta+1}$$

Current Source 为 load 提供稳定电流源

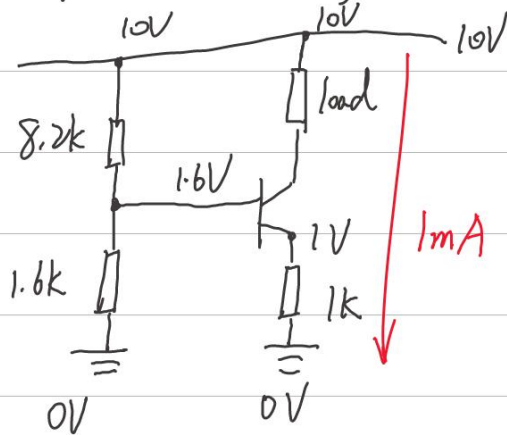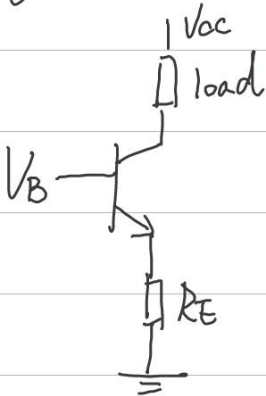

日期: / /

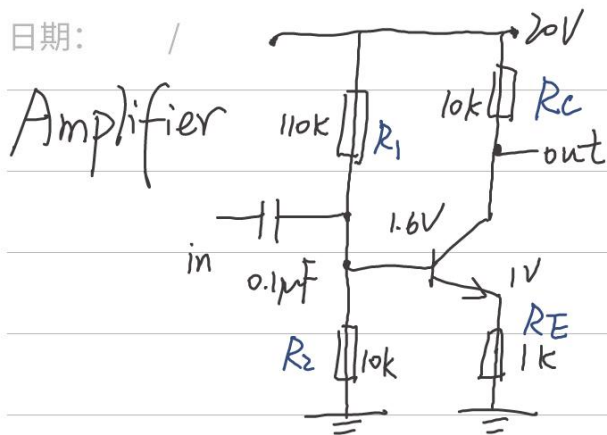

$$C \geq \frac{1}{2\pi f(R_1 \parallel R_2)}$$

$$V_C = -i_C R_C = -V_B (R_C / R_E)$$

$$\text{gain} = V_{out} / V_{in} = -R_C / R_E$$

Current Mirror and Amplifier

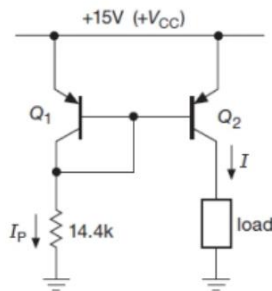


Figure 2.58. Programming current-mirror current.

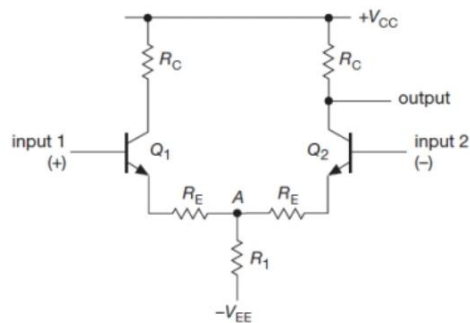




Figure 2.63. Classic transistor differential amplifier.

日期: / /

Application of FET

Current Sink

Amplifier

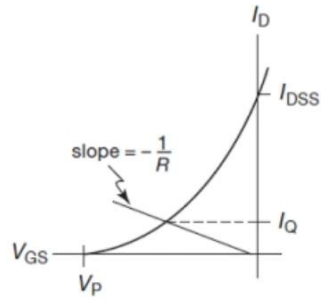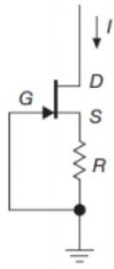

Depletion Type